

FPGA 實驗一

Add two 1-digit BCD numbers

學生: 謝旻錡

學號: 313512078

日期: 2025/03/01

1. 實驗目的

主要目標:

為藉由撰寫 Add two 1-digit numbers BCD 來熟悉 Verilog 編程、熟悉開發版及開發環境。

實驗流程:

實驗 part3 練習用 switch 及 LED 和邏輯電路組成 multiplexers。

實驗 part4 練習使用 7-segment display 及複習邏輯設計的卡諾圖(4 變數)。

實驗 part5 基於 part4 將其從 0-9 的顯示器 (1-digit)擴展至 0-15 的 BCD (binary coded decimal) 顯示器 (4-bit to 2-digit)。

實驗 part6 配合 part3 的 multiplexers 練習 Full Adder 的邏輯電路設計，並將 4 個 Full Adders 串接組合成 $4\text{bit} + 4\text{bit} = 5\text{bit}$ Four-bit ripple-carry Adder。

最終 Demo，實驗 part7 實作 Add two 1-digit numbers BCD，提供一個以 switch 輸入的 $4\text{bit} + 4\text{bit} = 5\text{bit}$ 的 BCD 顯示器。其中，會使用到實驗 part5、part6 的結果和一個 5-bit 的 BCD。

2. 實驗程式碼

Demo part7: Add two 1-digit BCD numbers 程式碼，其餘 part2~part6 程式碼放在附錄。

Add two 1-digit BCD numbers 是由 一個 Four-bit ripple-carry Adder、兩個 4-bit BCD 和一個 5-bit BCD 組合成的邏輯電路。

計算時我使用 <http://www.32x8.com/> online Logic circuit simplification (SOP and POS) 及 Chatgpt 輔助簡化邏輯計算。

```
/*part7: Add two 1-digit BCD numbers*/
```

```
1.  module lab1(SW, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, LEDR);
2.  input [9:0] SW;
3.  output [9:0] LEDR;
4.  output [6:0]  HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5;
5.
6.  wire Cin, Cout;
7.  wire[3:0] A, B, S;
8.  wire [3:1] C;
9.  //Full Addder
10. assign A = SW [7:4];
11. assign B = SW [3:0];
12. assign Cin = SW[8];
13.
14. assign S[0] = ((Cin)^(A[0] ^ B[0]));
15. assign C[1] = (~(A[0] ^ B[0]) & B[0]) | ((A[0] ^ B[0]) & Cin);
16. assign S[1] = ((C[1])^(A[1] ^ B[1]));
17. assign C[2] = (~(A[1] ^ B[1]) & B[1]) | ((A[1] ^ B[1]) & C[1]);
18. assign S[2] = ((C[2])^(A[2] ^ B[2]));
19. assign C[3] = (~(A[2] ^ B[2]) & B[2]) | ((A[2] ^ B[2]) & C[2]);
```

```

20. assign S[3] = ((C[3])^(A[3] ^ B[3]));
21. assign Cout = (~(A[3] ^ B[3]) & B[3]) | ((A[3] ^ B[3]) & C[3]);
22. //BCD
23. //HEX1~0
24. wire a,b,c,d;
25. assign a = SW[3];
26. assign b = SW[2];
27. assign c = SW[1];
28. assign d = SW[0];
29.
30. assign HEX0[6] = ~((b && ~c) || (b &&~d) || (a && ~c) || (a && b) || (~a
    && ~b && c));
31. assign HEX0[5] = ~((~a && ~c && ~d) || (~a && b && ~c) || (~a && b
    && ~d) || (a && ~b && ~c) || (a && ~b && ~d) || (a && b && c));
32. assign HEX0[4] = ~((~b && ~d) || (~a && c && ~d) || (a && ~c && ~d));
33. assign HEX0[3] = ~((~b && ~d) || (a && ~c) || (~a && ~b && c) || (~a
    && c && ~d) || (b && ~c && d) || (a && b && d));
34. assign HEX0[2] = ~((d) || (~a && ~c) || (b && c) || (a && ~b));
35. assign HEX0[1] = ~((~b) || (~c && ~d) || (a &&~c) || (a &&~d) || (~a &&
    c && d));
36. assign HEX0[0] = ~((~b && ~d) || (~a && c) || (b && d) || (a && ~c));
37.
38. assign HEX1[6] = ~(0);
39. assign HEX1[5] = ~((~a) || (~b && ~c));
40. assign HEX1[4] = ~((~a) || (~b && ~c));
41. assign HEX1[3] = ~((~a) || (~b && ~c));
42. assign HEX1[2] = ~(1);

```

```

43. assign HEX1[1] = ~(1);
44. assign HEX1[0] = ~((~a) || (~b && ~c));
45.
46. //HEX3~2
47. wire a2,b2,c2,d2;
48. assign a2 = SW[7];
49. assign b2 = SW[6];
50. assign c2 = SW[5];
51. assign d2 = SW[4];
52.
53. assign HEX2[6] = ~((b2 && ~c2) || (b2 && ~d2) || (a2 && ~c2) || (a2 &&
    b2) || (~a2 && ~b2 && c2));
54. assign HEX2[5] = ~((~a2 && ~c2 && ~d2) || (~a2 && b2 && ~c2) || (~a2
    && b2 && ~d2) || (a2 && ~b2 && ~c2) || (a2 && ~b2 && ~d2) || (a2 &&
    b2 && c2));
55. assign HEX2[4] = ~((~b2 && ~d2) || (~a2 && c2 && ~d2) || (a2 && ~c2
    && ~d2));
56. assign HEX2[3] = ~((~b2 && ~d2) || (a2 && ~c2) || (~a2 && ~b2 && c2)
    || (~a2 && c2 && ~d2) || (b2 && ~c2 && d2) || (a2 && b2 && d2));
57. assign HEX2[2] = ~((d2) || (~a2 && ~c2) || (b2 && c2) || (a2 && ~b2));
58. assign HEX2[1] = ~((~b2) || (~c2 && ~d2) || (a2 && ~c2) || (a2 && ~d2) ||
    (~a2 && c2 && d2));
59. assign HEX2[0] = ~((~b2 && ~d2) || (~a2 && c2) || (b2 && d2) || (a2 &&
    ~c2));
60.
61. assign HEX3[6] = ~(0);
62. assign HEX3[5] = ~((~a2) || (~b2 && ~c2));
63. assign HEX3[4] = ~((~a2) || (~b2 && ~c2));

```

```

64. assign HEX3[3] = ~((~a2) || (~b2 && ~c2));
65. assign HEX3[2] = ~(1);
66. assign HEX3[1] = ~(1);
67. assign HEX3[0] = ~((~a2) || (~b2 && ~c2));
68.
69. //HEX5~4 5bit-BCD
70. wire a3,b3,c3,d3;
71. assign a3 = Cout;
72. assign b3 = S[3];
73. assign c3 = S[2];
74. assign d3 = S[1];
75. assign e3 = S[0];
76.
77. assign HEX4[6] = ~((b3 & ~d3) | (~b3 & ~c3 & d3) | (~b3 & d3 & ~e3) |
    (~a3 & c3 & ~d3) | (~a3 & b3 & c3) | (a3 & ~c3 & ~e3) | (a3 & ~b3 &
    d3));
78. assign HEX4[5] = ~((~b3 & ~d3 & ~e3) | (b3 & ~c3 & ~d3) | (b3 & d3 &
    ~e3) | (a3 & b3 & ~d3) | (~a3 & ~b3 & c3 & ~d3) | (~a3 & ~b3 & c3 &
    ~e3) | (~a3 & b3 & c3 & d3) | (a3 & ~b3 & ~c3 & d3));
79. assign HEX4[4] = ~((~b3 & ~c3 & ~e3) | (~b3 & d3 & ~e3) | (~c3 & d3 &
    ~e3) | (a3 & c3 & ~e3) | (~a3 & b3 & ~d3 & ~e3));
80. assign HEX4[3] = ~((~a3 & ~c3 & ~e3) | (~b3 & ~c3 & d3) | (~b3 & d3 &
    ~e3) | (b3 & ~d3 & e3) | (b3 & c3 & ~d3) | (a3 & ~b3 & ~e3) | (a3 & ~b3
    & d3) | (a3 & d3 & ~e3) | (~a3 & c3 & ~d3 & e3) | (~a3 & b3 & c3 & e3));
81. assign HEX4[2] = ~(e3 | (~c3 & ~d3) | (b3 & d3) | (a3 & ~c3) | (a3 & ~d3)
    | (~a3 & ~b3 & c3));
82. assign HEX4[1] = ~((a3 & c3) | (~a3 & ~d3 & ~e3) | (~b3 & ~c3 & e3) |
    (~b3 & ~c3 & d3) | (~b3 & d3 & e3) | (~c3 & d3 & e3) | (~a3 & b3 & ~d3)
    | (~a3 & b3 & ~e3) | (b3 & ~d3 & ~e3));

```

```

83. assign HEX4[0] = ~((~b3 & d3) | (~a3 & ~c3 & ~e3) | (~a3 & c3 & e3) |
    (~a3 & b3 & ~d3) | (b3 & c3 & ~d3) | (a3 & ~b3 & ~e3) | (a3 & ~c3 & e3)
    | (a3 & d3 & ~e3));

84.

85. assign HEX5[6] = ~((a3 & c3) | (a3 & b3));

86. assign HEX5[5] = ~((~a3 & ~b3) | (~a3 & ~c3 & ~d3));

87. assign HEX5[4] = ~((~a3 & ~b3) | (~b3 & c3) | (~a3 & ~c3 & ~d3) | (a3 &
    c3 & ~d3) | (a3 & b3 & ~c3));

88. assign HEX5[3] = ~((~a3 & ~b3) | (~b3 & c3) | (a3 & b3) | (~a3 & ~c3 &
    ~d3));

89. assign HEX5[2] = ~(~a3 | (~b3 & ~c3) | (b3 & c3 & d3));

90. assign HEX5[1] = ~(1);

91. assign HEX5[0] = ~((~a3 & ~b3) | (~b3 & c3) | (a3 & b3) | (~a3 & ~c3 &
    ~d3));

92.

93. //ERROR LEDR[9]






94. assign LEDR[9] = ((a & c) | (a & b)) | ((a2 & c2) | (a2 & b2));

95. endmodule

```


3. 實驗結果照片(optional)


實驗 part7 實作 Add two 1-digit numbers BCD

     

4. RTL 布局(optional)

Tools >> Netlist viewer >> RTL viewer.

 

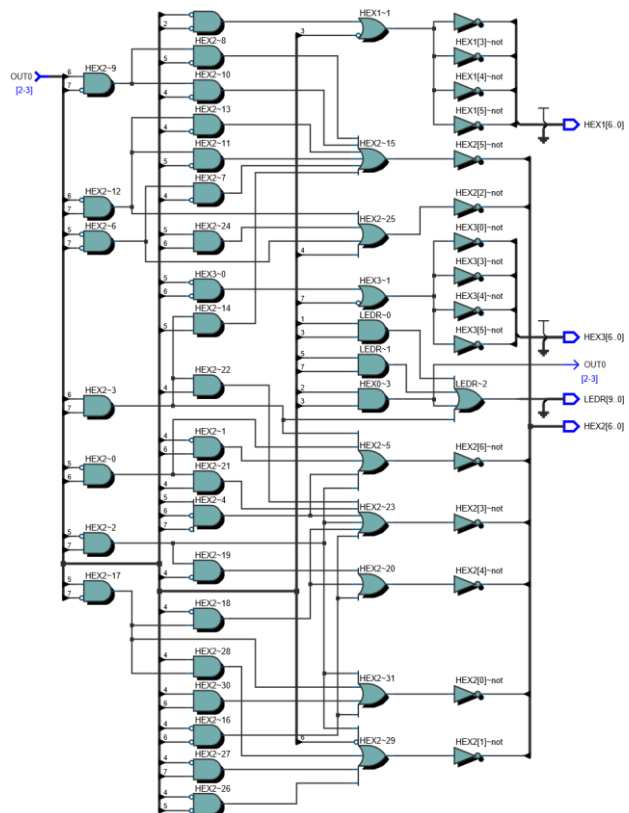

5. 問題與討論

- **Problem:** 在實驗中，最初對 LED 宣告為 output [3:0] LEDR，燒入後 LED[9:4] 在沒有宣告的狀況下會呈現亮一半的狀態。

Solution: 在宣告改為 output [9:0] LEDR，可解決問題。

- **Problem:** 在實驗時發現 7-segment display 顯示方式為負片的形式。

Solution: 原因為 7-segment display 開發版上為共陽極，因此在邏輯前須加上 $\sim()$ 反計算式修正邏輯。

- 注意事項:

1. Compile 前，一定要先確定有 import pin assignment file，這樣才能在燒入時正確連接 pin 腳位。
2. 如果使用 Chatgpt 將最簡邏輯式轉換成 verilog 函式，續確實檢查，有時會遺漏 $\sim()$ 。

6. 附錄:

/*part2*/

```
1. module lab1 (SW, LEDR);  
2.   input [17:0] SW;  
3.   output [17:0] LEDR;  
4.   assign LEDR = SW;  
5. endmodule
```

/*part3: 2-1 multiplexer*/

```
1. module lab1 (SW,LEDR);  
2.   input [9:0] SW;  
3.   output [9:0] LEDR;  
4.   assign LEDR[3] = (~SW[9] & SW[3]) | (SW[9] & SW[7]);  
5.   assign LEDR[2] = (~SW[9] & SW[2]) | (SW[9] & SW[6]);  
6.   assign LEDR[1] = (~SW[9] & SW[1]) | (SW[9] & SW[5]);  
7.   assign LEDR[0] = (~SW[9] & SW[0]) | (SW[9] & SW[4]);  
8. endmodule  
9. /*problem: LEDR9~4 light half??  
10. sol: output [3:0] LEDR =>output [9:0] LEDR*/
```

/*part4: 7-segment display*/

```
1. module lab1 (SW,HEX0);  
2.   input [3:0] SW;  
3.   output [6:0] HEX0;  
4.  
5.   assign a = SW[3];
```

```

6.  assign b = SW[2];
7.  assign c = SW[1];
8.  assign d = SW[0];
9.  //HEX is common anode configuration
10. assign HEX0[6] = ~((~a && b && ~c) || (a && ~b && ~c) || (~a && ~b
    && c) || (~a && c && ~d));
11. assign HEX0[5] = ~((~a && ~c && ~d) || (~a && b && ~c) || (a && ~b &&
    ~c) || (~a && b && c && ~d));
12. assign HEX0[4] = ~((~b && ~c && ~d) || (~a && c && ~d));
13. assign HEX0[3] = ~((~a && ~b && ~c && ~d) || (~a && b && ~c && d)
    || (a && ~b && ~c) || (~a && ~b && c) || (~a && c && ~d));
14. assign HEX0[2] = ~((~a && ~b && ~c) || (~a && b) || (a && ~b && ~c) ||
    (~a && c && d));
15. assign HEX0[1] = ~((~a && ~b) || (a && ~b && ~c) || (~a && ~c && ~d)
    || (~a && c && d));
16. assign HEX0[0] = ~((~a && ~b && ~c && ~d) || (a && ~b && ~c) || (~a
    && b && d) || (~a && c && ~d) || (~a && ~b && c));
17. endmodule

```

```

/*part5: BCD binary coded decimal*/

```

```

1.  module lab1 (SW,HEX1,HEX0);
2.  input [3:0] SW;
3.  output [6:0] HEX1, HEX0;
4.
5.  assign a = SW[3];
6.  assign b = SW[2];
7.  assign c = SW[1];

```

```

8.  assign d = SW[0];

9.  //HEX is common anode configuration

10. assign HEX0[6] = ~((b && ~c) || (b && ~d) || (a && ~c) || (a && b) || (~a
    && ~b && c));

11. assign HEX0[5] = ~((~a && ~c && ~d) || (~a && b && ~c) || (~a && b
    && ~d) || (a && ~b && ~c) || (a && ~b && ~d) || (a && b && c));

12. assign HEX0[4] = ~((~b && ~d) || (~a && c && ~d) || (a && ~c && ~d));

13. assign HEX0[3] = ~((~b && ~d) || (a && ~c) || (~a && ~b && c) || (~a &&
    c && ~d) || (b && ~c && d) || (a && b && d));

14. assign HEX0[2] = ~((d) || (~a && ~c) || (b && c) || (a && ~b));

15. assign HEX0[1] = ~((~b) || (~c && ~d) || (a && ~c) || (a && ~d) || (~a && c
    && d));

16. assign HEX0[0] = ~((~b && ~d) || (~a && c) || (b && d) || (a && ~c));

17.

18. assign HEX1[6] = ~(0);

19. assign HEX1[5] = ~((~a) || (~b && ~c));

20. assign HEX1[4] = ~((~a) || (~b && ~c));

21. assign HEX1[3] = ~((~a) || (~b && ~c));

22. assign HEX1[2] = ~(1);

23. assign HEX1[1] = ~(1);

24. assign HEX1[0] = ~((~a) || (~b && ~c));

25. endmodule

```

```

/*part6: Full Adder*/

```

```

1.  module lab1 (SW, LEDR);

2.  input [17:0] SW;

3.  output [17:0] LEDR;

```

```
4.  wire Cin, Cout;
5.  wire [3:0] A, B, S;
6.  wire [3:1] C;
7.
8.  assign {Cin, B, A} = SW [8:0];
9.  assign LEDR[4:0] = {Cout, S};
10.
11. assign S[0] = ((Cin)^(A[0] ^ B[0]));
12. assign C[1] = (~(A[0] ^ B[0]) & B[0]) | ((A[0] ^ B[0]) & Cin);
13. assign S[1] = ((C[1])^(A[1] ^ B[1]));
14. assign C[2] = (~(A[1] ^ B[1]) & B[1]) | ((A[1] ^ B[1]) & C[1]);
15. assign S[2] = ((C[2])^(A[2] ^ B[2]));
16. assign C[3] = (~(A[2] ^ B[2]) & B[2]) | ((A[2] ^ B[2]) & C[2]);
17. assign S[3] = ((C[3])^(A[3] ^ B[3]));
18. assign Cout = (~(A[3] ^ B[3]) & B[3]) | ((A[3] ^ B[3]) & C[3]);
19. endmodule
```