

實驗四

FSM (finite state machine)

學生: 謝旻錡

學號: 313512078

日期: 2025/03/23

1. 實驗目的

學習有限元素機 FSM 架構，並學習其應用。

2. 實驗程式碼

Part4 demo 題，使用 case 架構的 FSM 寫一個 counter-like circuit。其功能為 0~9 的數字循環，FSM 擁有四種狀態，1.保持原狀 2.數字加一 3.數字加二 4.數字減一。

Table 1. input /output

| Input | | Output | |
|---------|-----------|--------|-----------------|
| SW_2 | Input(w1) | HEX0 | Count(0~9cycle) |
| SW_1 | Input(w2) | | |
| SW_1 | Reset | | |
| KEY_0 | clk | | |

程式架構，分兩部，狀態機及 7 段顯示器。

● 狀態機 FSM

I. 設定 FSM 的狀態推移。State 為當下狀態 next_state 為下一個狀態。

```
always @(negedge clk)begin
    if(reset)
        state <= A;
    else
        state <= next_state;
end
```

Figure 1

狀態機由 clk 負緣觸發 (negedge clk)。

當 reset 為 True，狀態更新為 A 狀態。當 reset 為 False，FSM 狀態更新。

II. 定義 0~9 個狀態及其邏輯電路。

```
parameter A = 4'd0;  
parameter B = 4'd1;  
parameter C = 4'd2;  
parameter D = 4'd3;  
parameter E = 4'd4;  
parameter F = 4'd5;  
parameter G = 4'd6;  
parameter H = 4'd7;  
parameter I = 4'd8;  
parameter J = 4'd9;
```

Figure 2. 宣告 0~9 狀態變數

下圖程式 Figure 3, Figure 4, Figure 5, Figure 6，為 0~9 (A~J) 狀態的邏輯電路。sw 為判斷條件，當 sw 為: 00 = 保持原狀態; 01 = 狀態加一; 10 = 狀態加二; 11: 狀態減一。

```

always @(*)begin
    sw = SW[2:1];
    case(state)
        A:begin
            if(sw == 2'b00)
                next_state = A;
            else if(sw == 2'b01)
                next_state = B;
            else if(sw == 2'b10)
                next_state = C;
            else
                next_state = J;
        end
        B:begin
            if(sw == 2'b00)
                next_state = B;
            else if(sw == 2'b01)
                next_state = C;
            else if(sw == 2'b10)
                next_state = D;
            else
                next_state = A;
        end
        C:begin
            if(sw == 2'b00)
                next_state = C;
            else if(sw == 2'b01)
                next_state = D;
            else if(sw == 2'b10)
                next_state = E;
            else
                next_state = B;
        end
    end
end

```

Figure 3

```

D:begin
    if(sw == 2'b00)
        next_state = D;
    else if(sw == 2'b01)
        next_state = E;
    else if(sw == 2'b10)
        next_state = F;
    else
        next_state = C;
end
E:begin
    if(sw == 2'b00)
        next_state = E;
    else if(sw == 2'b01)
        next_state = F;
    else if(sw == 2'b10)
        next_state = G;
    else
        next_state = D;
end
F:begin
    if(sw == 2'b00)
        next_state = F;
    else if(sw == 2'b01)
        next_state = G;
    else if(sw == 2'b10)
        next_state = H;
    else
        next_state = E;
end

```

Figure 4

```

G:begin
    if(sw == 2'b00)
        next_state = G;
    else if(sw == 2'b01)
        next_state = H;
    else if(sw == 2'b10)
        next_state = I;
    else
        next_state = F;
    end
H:begin
    if(sw == 2'b00)
        next_state = H;
    else if(sw == 2'b01)
        next_state = I;
    else if(sw == 2'b10)
        next_state = J;
    else
        next_state = G;
    end
I:begin
    if(sw == 2'b00)
        next_state = I;
    else if(sw == 2'b01)
        next_state = J;
    else if(sw == 2'b10)
        next_state = A;
    else
        next_state = H;
    end
end

```

Figure 5

```



J:begin
    if(sw == 2'b00)
        next_state = J;
    else if(sw == 2'b01)
        next_state = A;
    else if(sw == 2'b10)
        next_state = B;
    else
        next_state = I;
    end
endcase
end

```



Figure 6

3. 實驗結果照片(optional)

sw = 00 (狀態不變)

  


sw = 01 (狀態加一)

  

sw = 10 (狀態加二)




sw = 11 (狀態減一)

 


$$0 - 1 \Rightarrow 9$$


 
$$8 + 2 \Rightarrow 0, 9 + 2 \Rightarrow 1$$



$$9 + 1 \Rightarrow 0$$

 

4. RTL 布局(optional)

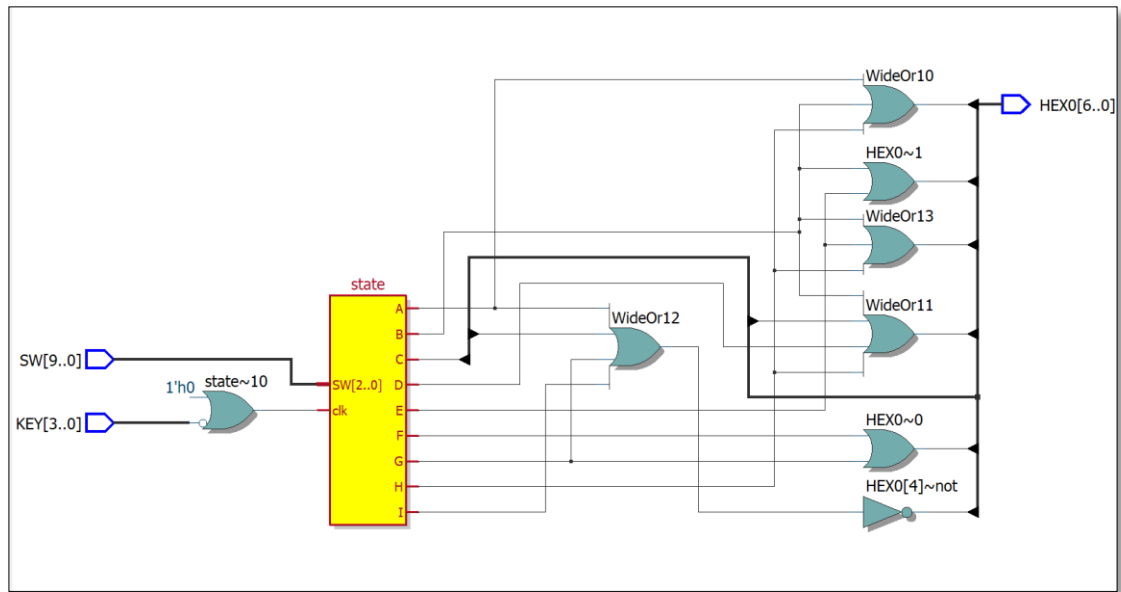


Figure 7. RTL circuit

 


Figure 8. FSM state diagram

5. 問題與討論

這次沒時間，只做了 demo 題，而 demo 題沒遇到什麼問題。很快就做完了。